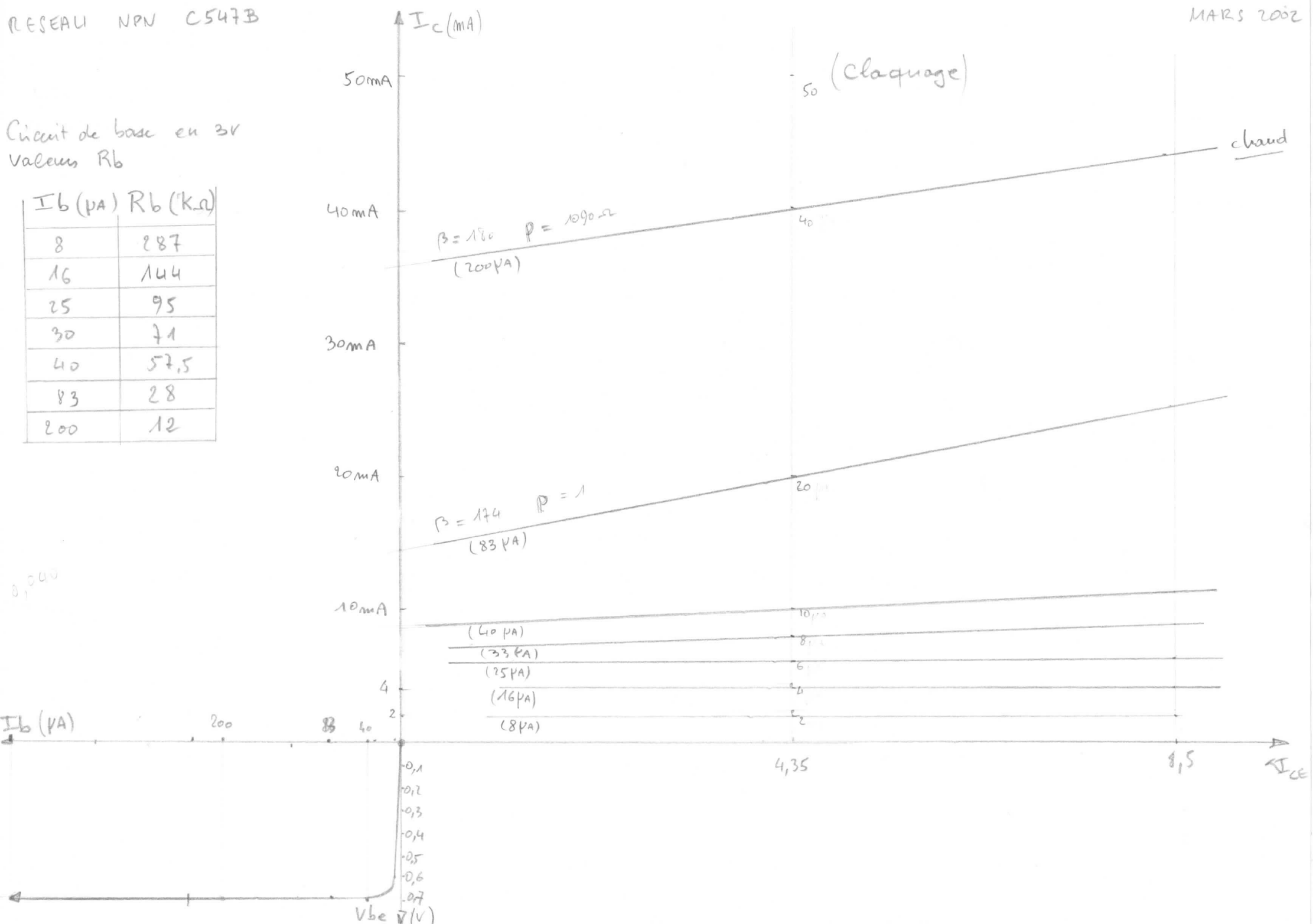


Circuit de base en 3V
Valeurs Rb

I _b (µA)	R _b (kΩ)
8	287
16	144
25	95
30	71
40	57,5
83	28
200	12



0,040

I_b (µA)

200

83

40

V_{be} (V)

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

4,35

8,5

V_{CE}